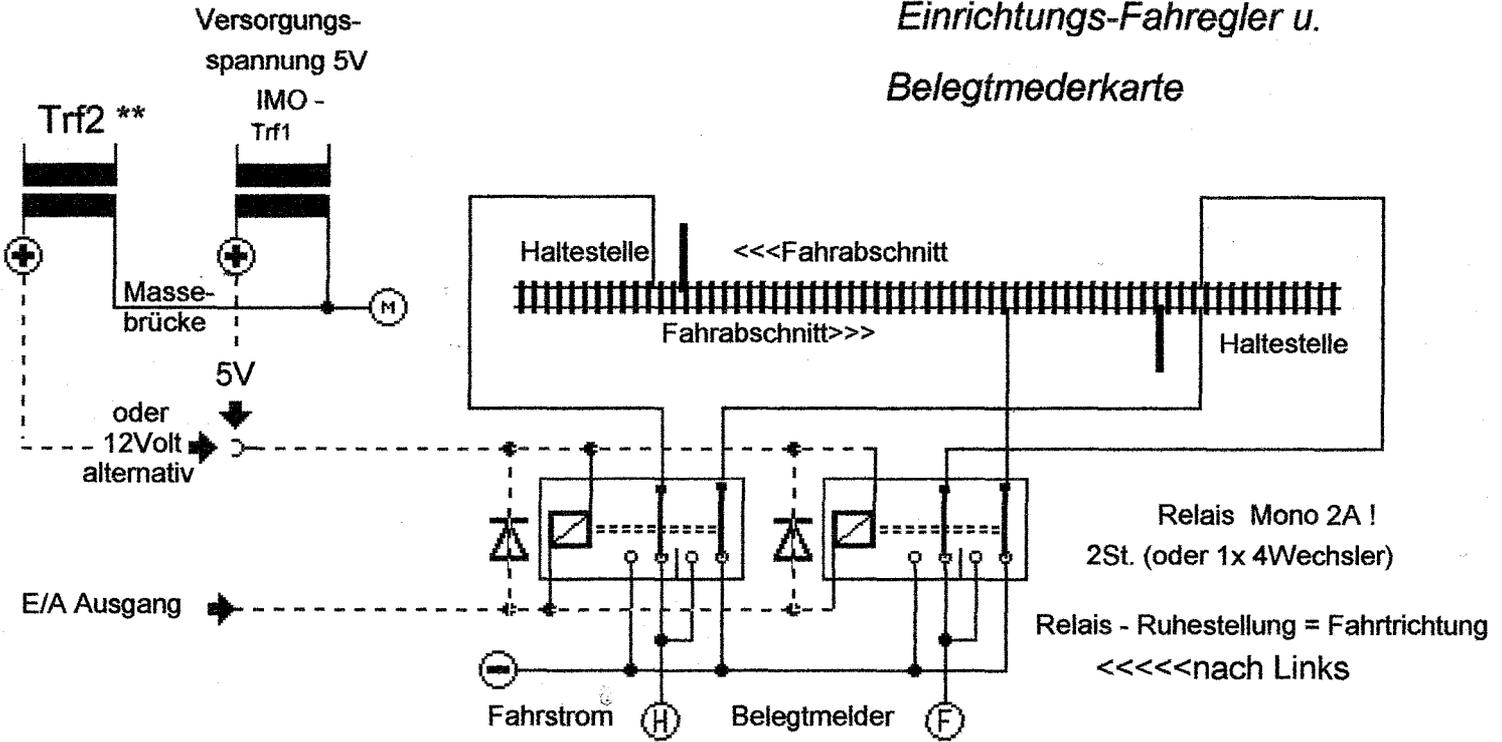


# IMO Zweirichtungsanschluß

Erweiterung der Standard-  
Einrichtung-Fahregler u.

Belegtmelderkarte



\*\*Sollen Relais mit anderen Spannungen verwendet werden, kann dies durch das erweitern mittels eines zweiten Transformators -wie oben abgebildet- ermöglicht werden.

# Block mit Bremsabschnitt

